

# 計算機科学実験及演習 3 ハードウェア SIMPLEアーキテクチャの プロセッサの実装

京都大学 工学部情報学科 計算機科学コース  
計算機科学実験及演習 3  
ハードウェア担当

# 実験 3 ハードウェアの内容と目的

- 内容

- マイクロプロセッサの方式設計、論理設計
- FPGA上で応用プログラムを動作

- 目的

- プロセッサの動作原理を理解する
- 回路設計、最適化、動作テストの方法を習得する
- プロセッサの種々の拡張方式や最適化技術を実践的に学ぶ

- 参考文献

- 富田眞治、中島浩： コンピュータハードウェア
- D.A.パターソン、J.L.ヘネシー著、成田光彰訳：  
コンピュータの構成と設計(上),(下) など, , ,

# SIMPLEプロセッサアーキテクチャ

# SIMPLEの概要

»»»▶ Sixteen-bit MicroProcessor for  
Laboratory Experiment

☹️ 簡単な命令セット

😊 基本機能は1通り備えられている

- 特徴

- 16bit固定長命令
- 8本の汎用レジスタ
- 16bit×64K語の主記憶
- ロード/ストアアーキテクチャ
- 2オペランド形式の命令セット( $Rd \text{ op } Rs \rightarrow Rd$ )

# アーキテクチャの説明

- アーキテクチャ
  - コンピュータ全体の構成
    - プロセッサ、メモリ、I/Oなど
  - 主記憶とレジスタの構成ここに含む
- 命令セットアーキテクチャ
  - 命令の構成
  - 前述のロード／ストアアーキテクチャは命令セットの形式の1つ
- マイクロアーキテクチャ
  - アーキテクチャの回路レベルでの実装

# 主記憶とレジスタ

コンピュータの状態を表すもの

## 1. 主記憶

- 16bit×64K語（語アドレス方式）
- ただし、実験で使用するFPGAで確保できる最大サイズは約33K語

## 2. 汎用レジスタ

- 16bit×8語

## 3. プログラムカウンタ (PC)

- 16bit

## 4. 条件コード

- S サイン
- Z ゼロ
- C キャリー
- V オーバーフロー

# 命令セット

コンピュータの状態を変えるもの

## 1. 演算命令

- 算術論理演算命令
- シフト命令

## 2. ロード／ストア命令

## 3. 分岐命令


- 無条件分岐命令
- 条件分岐命令

## 4. その他

- 入出力命令
- 停止命令
 
# 演算命令


- 算術論理演算命令
  - $r[Rd] = r[Rd] \text{ op3 } r[Rs]$
- シフト命令
  - $r[Rd] = \text{shift\_op3}(r[Rd], d)$
- 注：実行後に条件コードをセットする





 
# ロード／ストア命令(1)

- ロード命令 (**op1 : 00**)
  - $r[Ra] = *(r[Rb] + \text{sign\_ext}(d))$
- ストア命令 (**op1 : 01**)
  - $*(r[Rb] + \text{sign\_ext}(d)) = r[Ra]$



 
# ロード／ストア命令(2)

- 即値ロード命令
  - $r[Rb] = \text{sign\_ext}(d)$
  - 即値ロード命令 2 つとシフト命令で任意の 16 bit の値をレジスタ格納できる



 
# 分岐命令(1)

- 無条件分岐命令(B: Branch)
  - **$PC = PC + 1 + \text{sign\_ext}(d)$**


 
# 分岐命令(2)

- 条件分岐命令
  - **if (cond) PC = PC + 1 + sign\_ext(d)**
  - 条件コードの値に従って分岐
    - 条件コードは演算命令の実行時にセットされる




# その他の命令

- 停止命令(**op3: 1111**)
- 入力命令(**op3: 1100**)
  - **r[Rd] = input**
  - 入力先はボード上のスイッチ など
- 出力命令(**op3: 1101**)
  - **output = r[Rs]**
  - 出力先はボードのLED/7SEG LED など

<b>11</b>	<b>Rs</b>	<b>Rd</b>	<b>op3</b>	<b>d</b>
15	13	10	7	3
				0
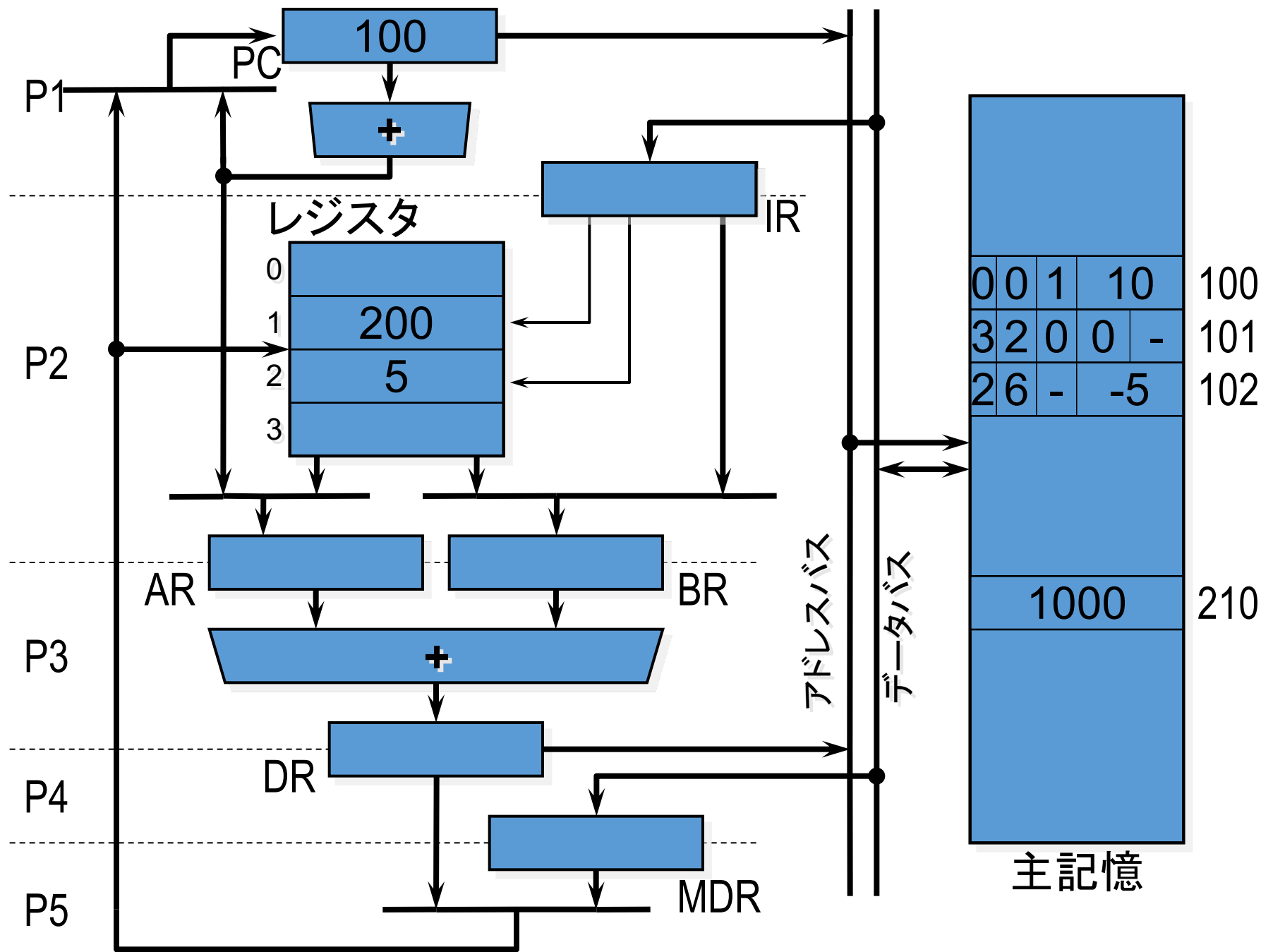
# 基本的な実装 SIMPLE/B

- 次スライドに示すように演算器／レジスタ／データパスを配置
- 5つのフェーズを逐次活性化：実験2の順序回路と同じ
  - P1          命令フェッチ
  - P2          命令デコード、レジスタ読み出し
  - P3          演算
  - P4          主記憶アクセス
  - P5          レジスタ書き込み／PC更新
- フェーズの活性化：制御部が担当
  - (フェーズへ入力されるデータを保持するレジスタを更新)
  - フェーズ内のセクタを適切に切り替える
  - フェーズから出力されるデータを保持するレジスタを更新




# 実行のサンプルの命令

- ロード命令：プログラムカウンタ100

- LD R0, 10(R1)

略記 

00	1	10
----	---	----

 


- 加算命令：プログラムカウンタ101

- ADD R0, R2

略記 

3	2	0	0	-
---	---	---	---	---

 




# 実行のサンプルの命令


- 無条件分岐命令: プログラムカウンタ102


- B -5


略記 


26	-	-5
----	---	----

 


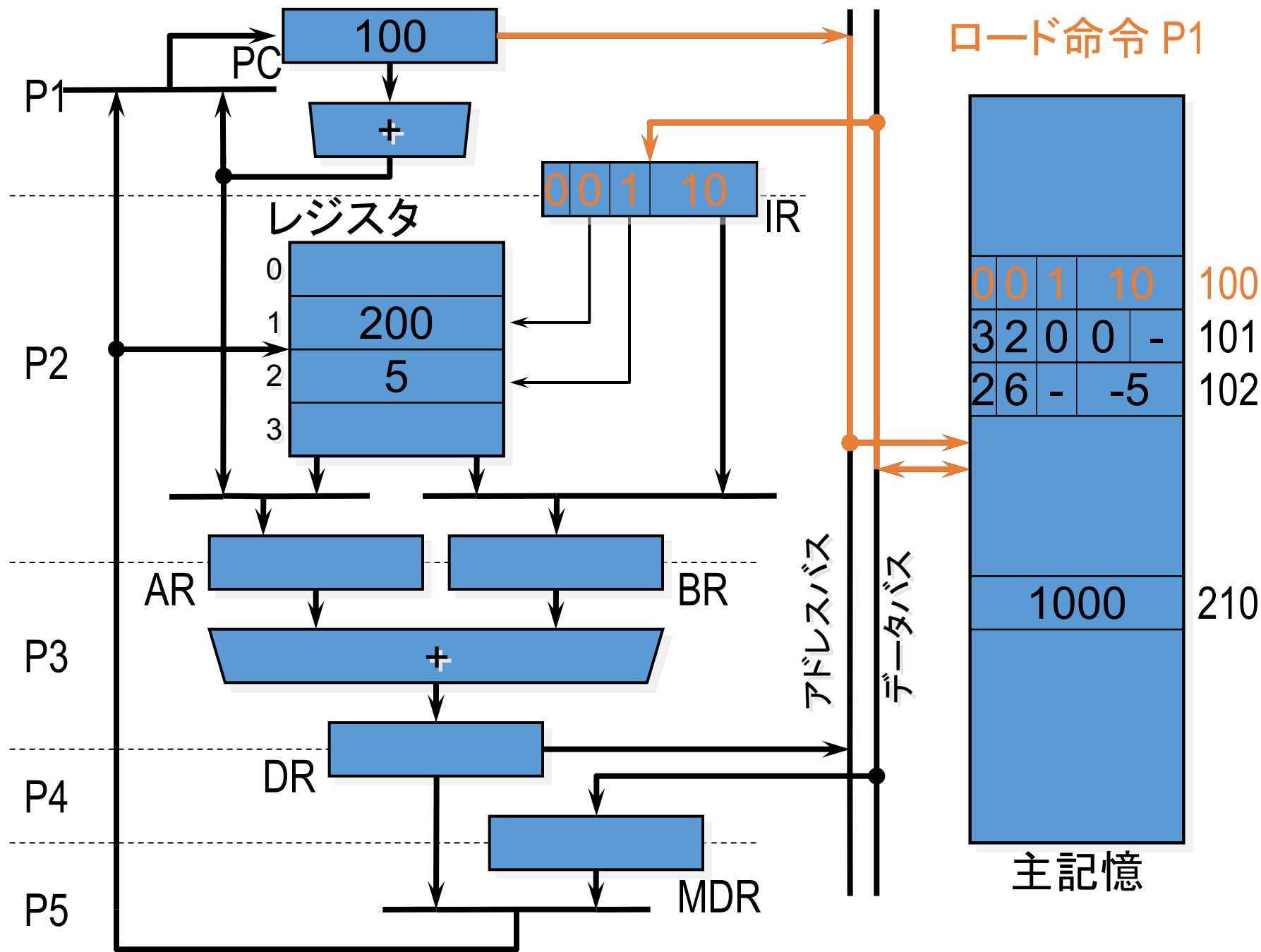


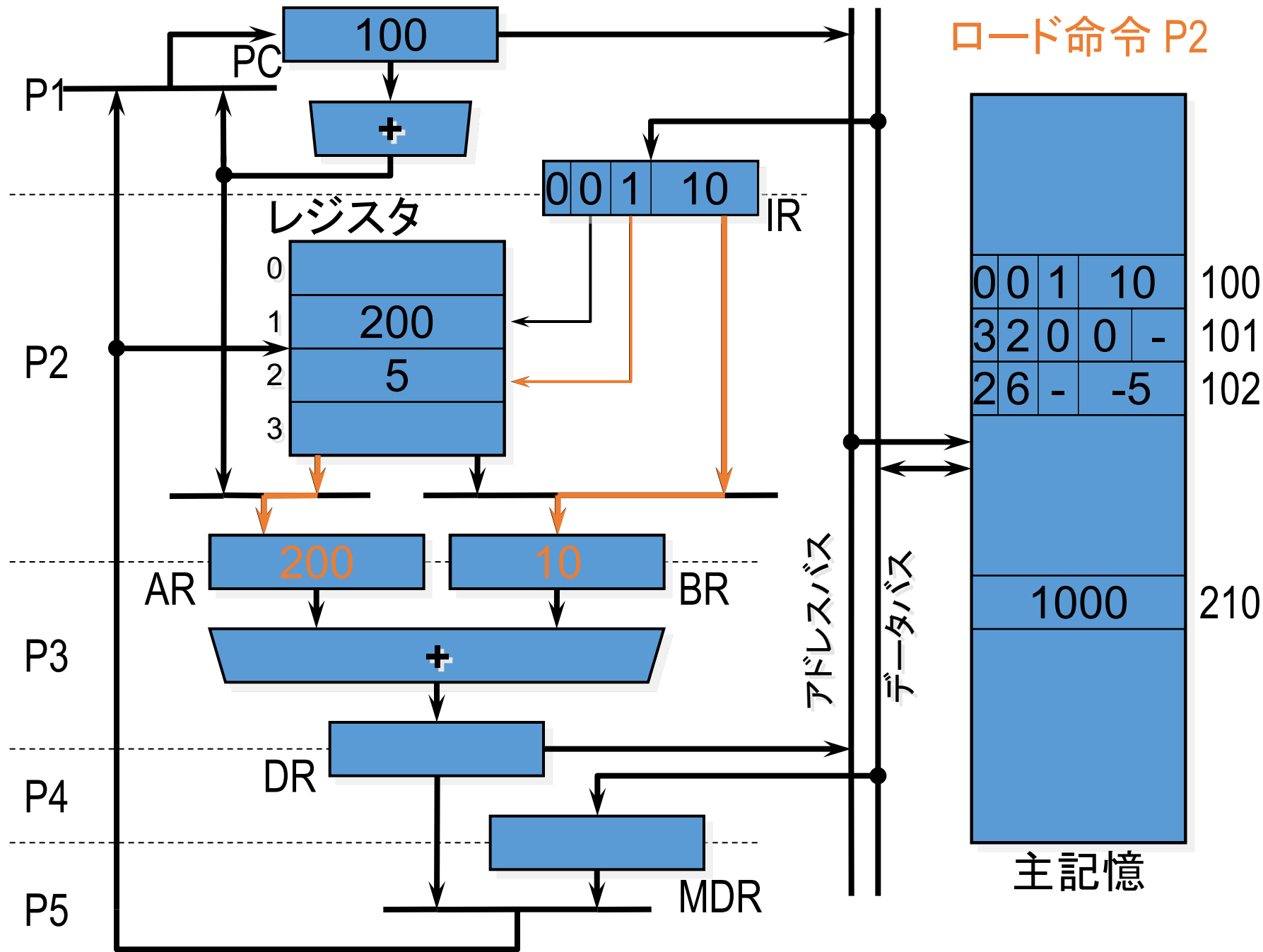


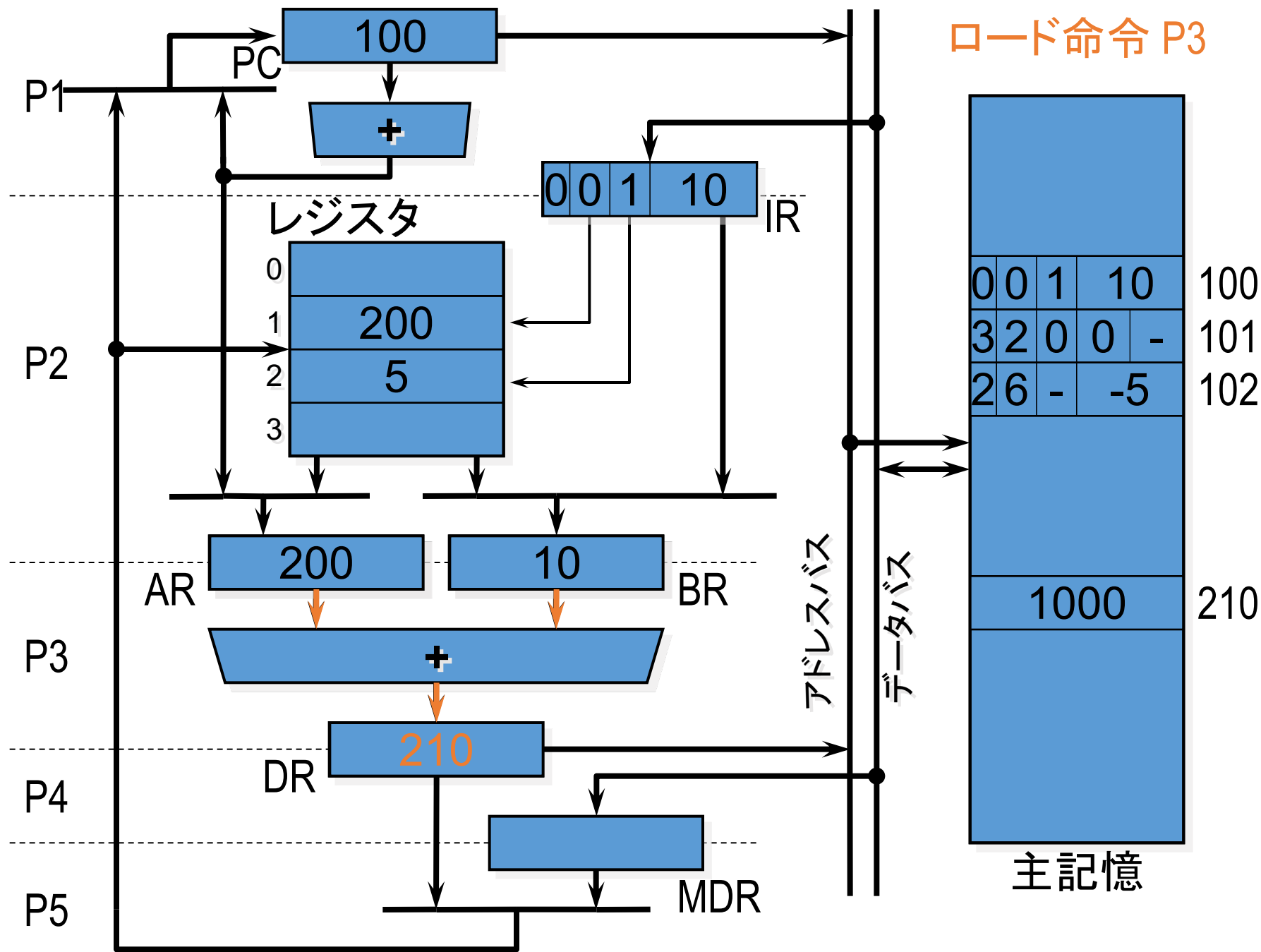

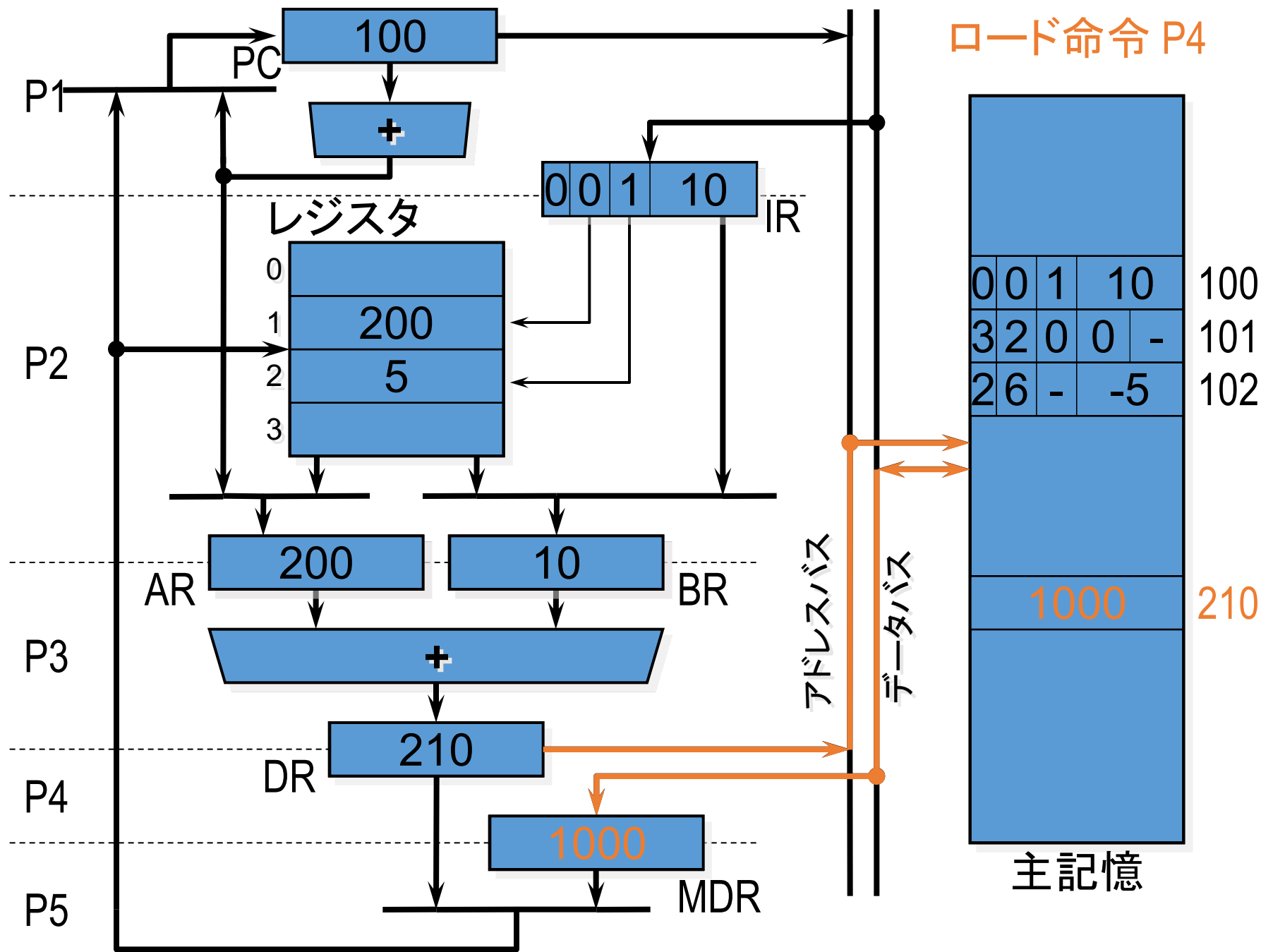


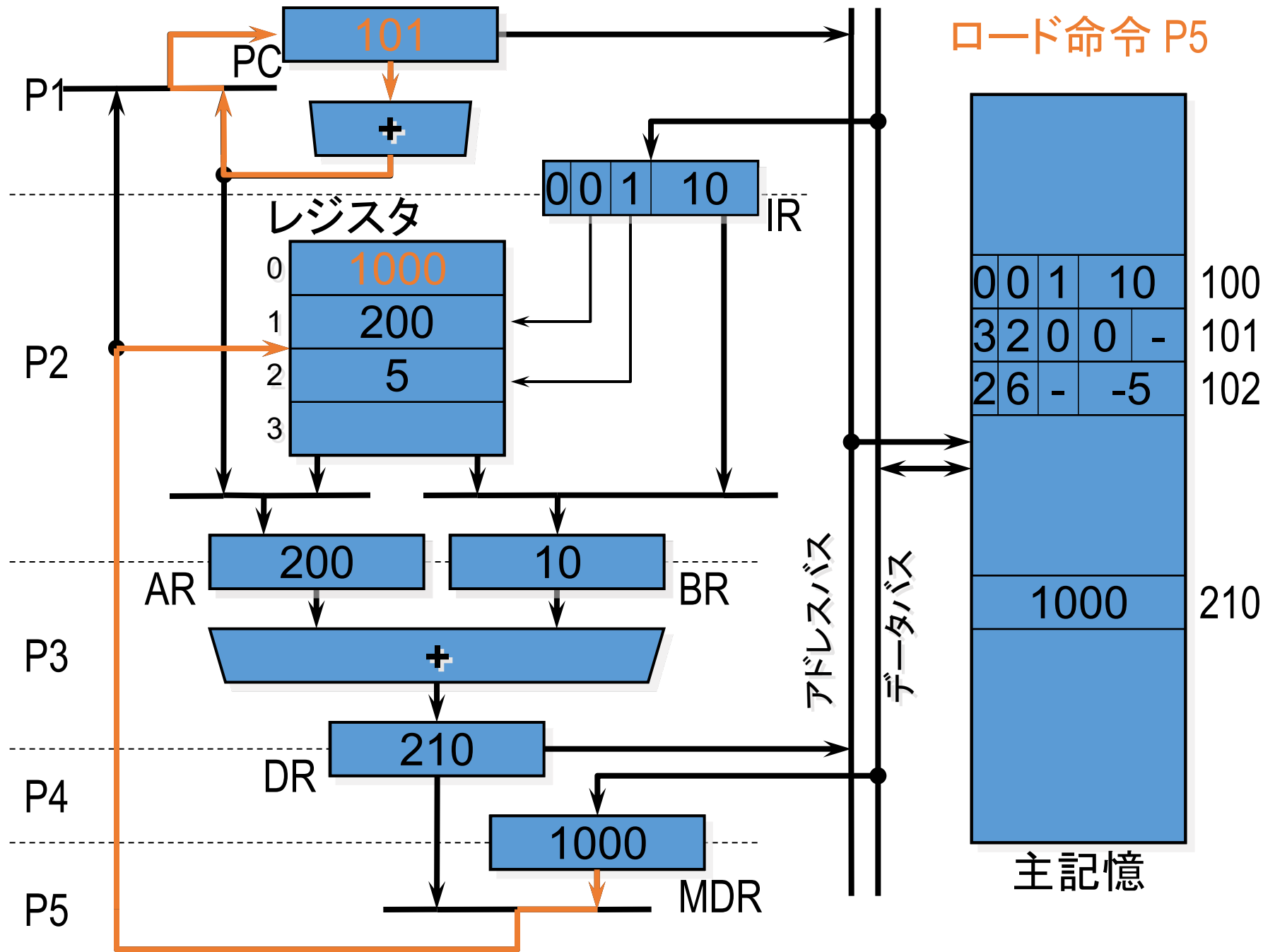


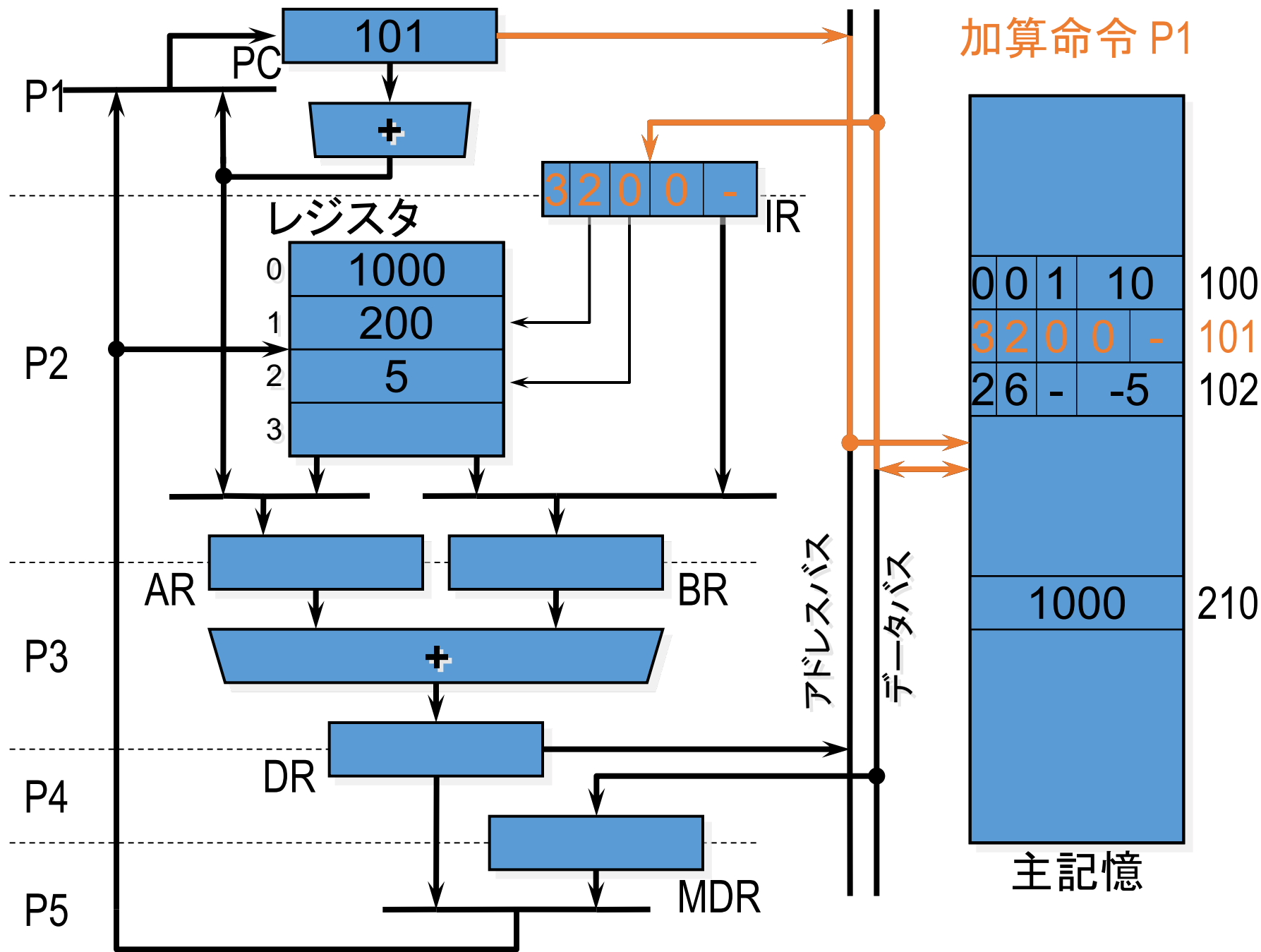


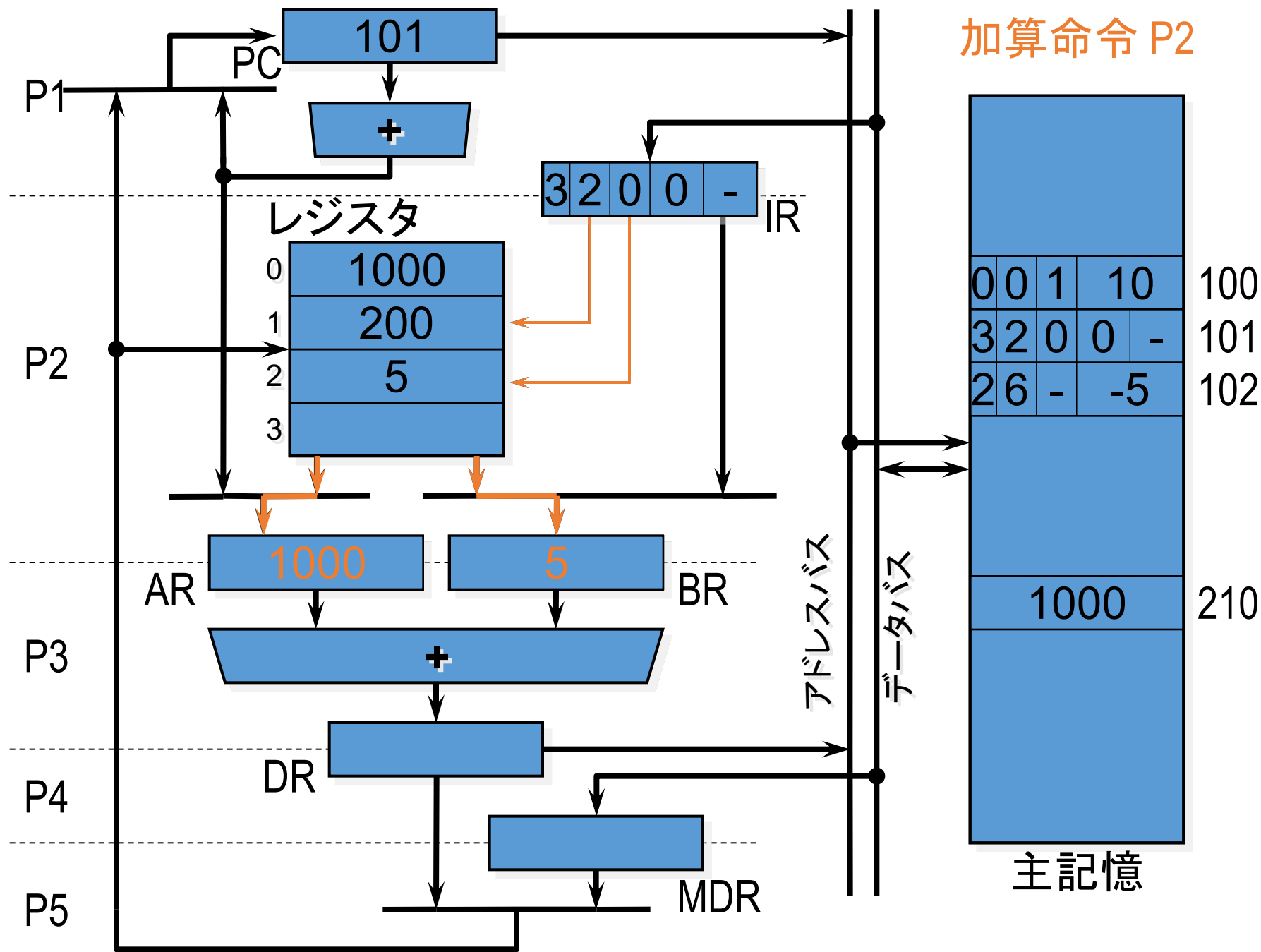





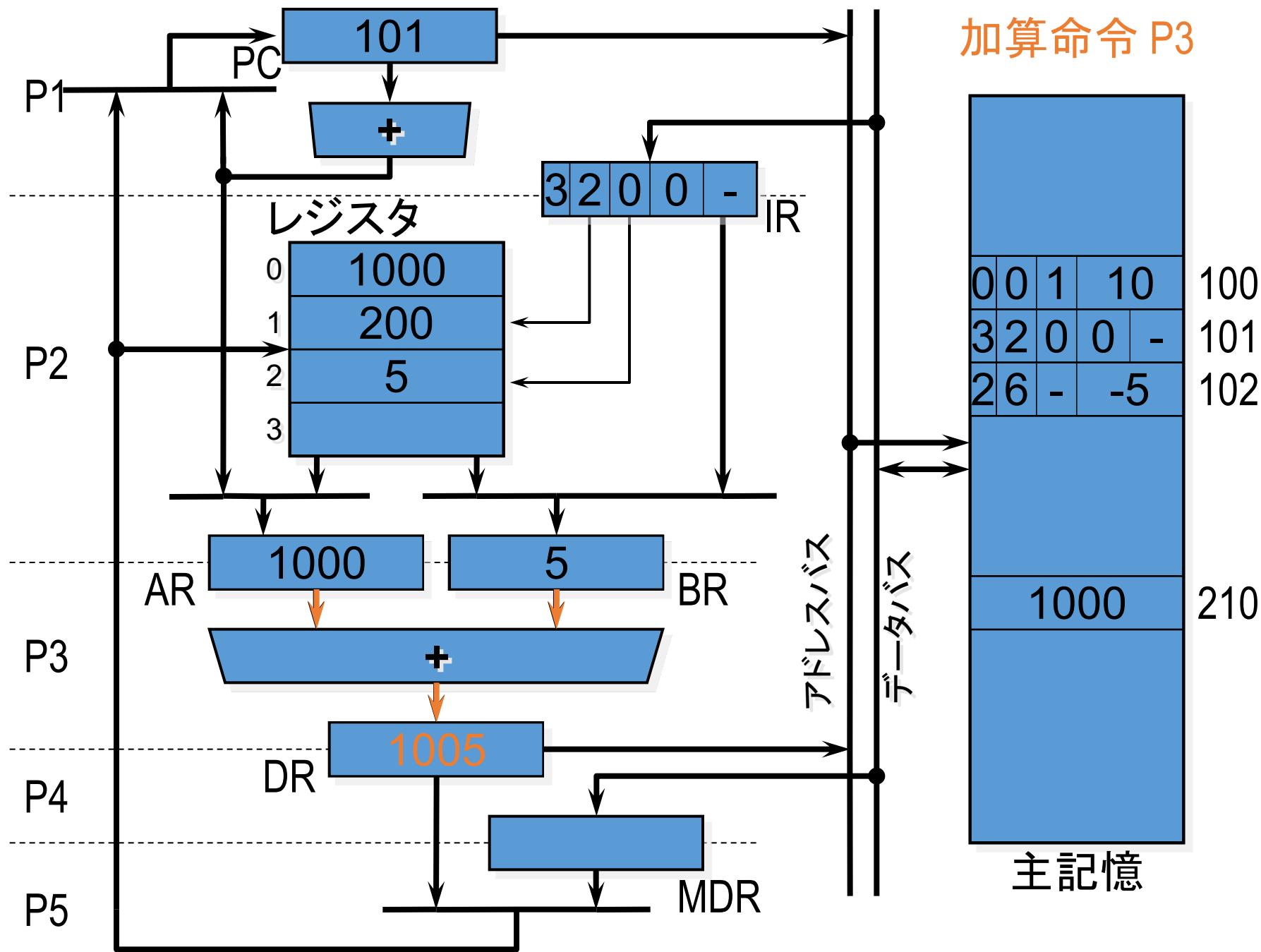


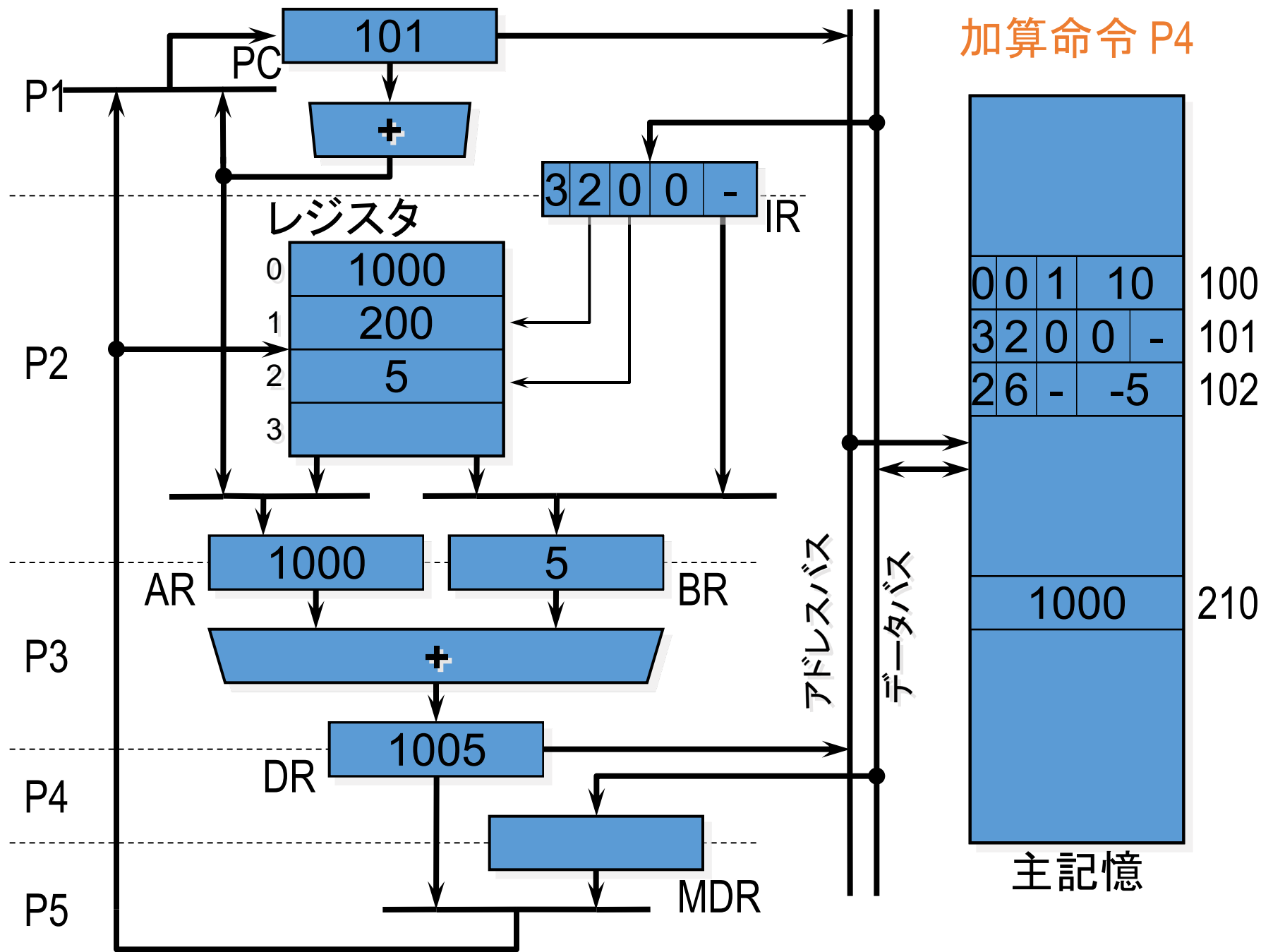


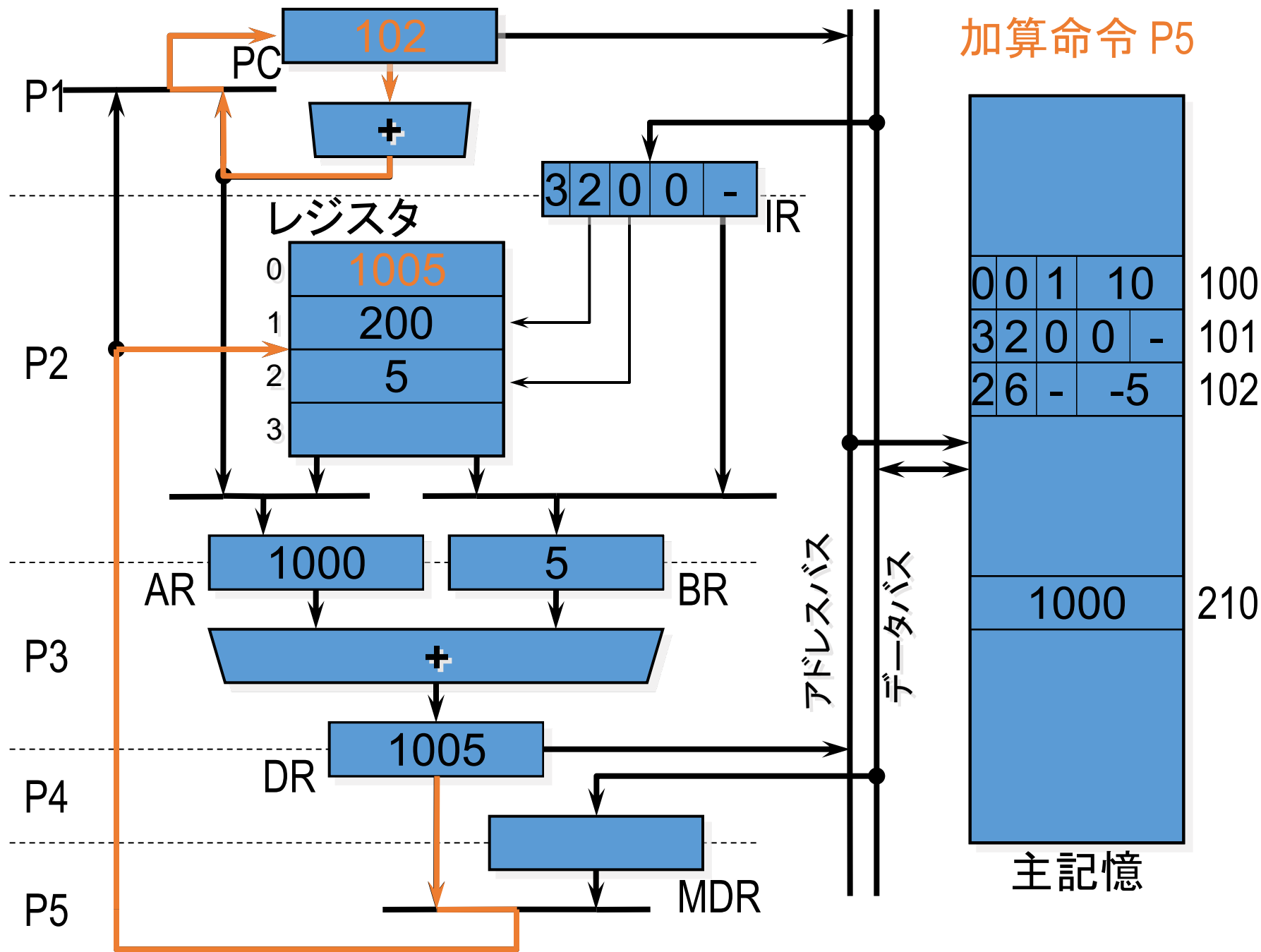


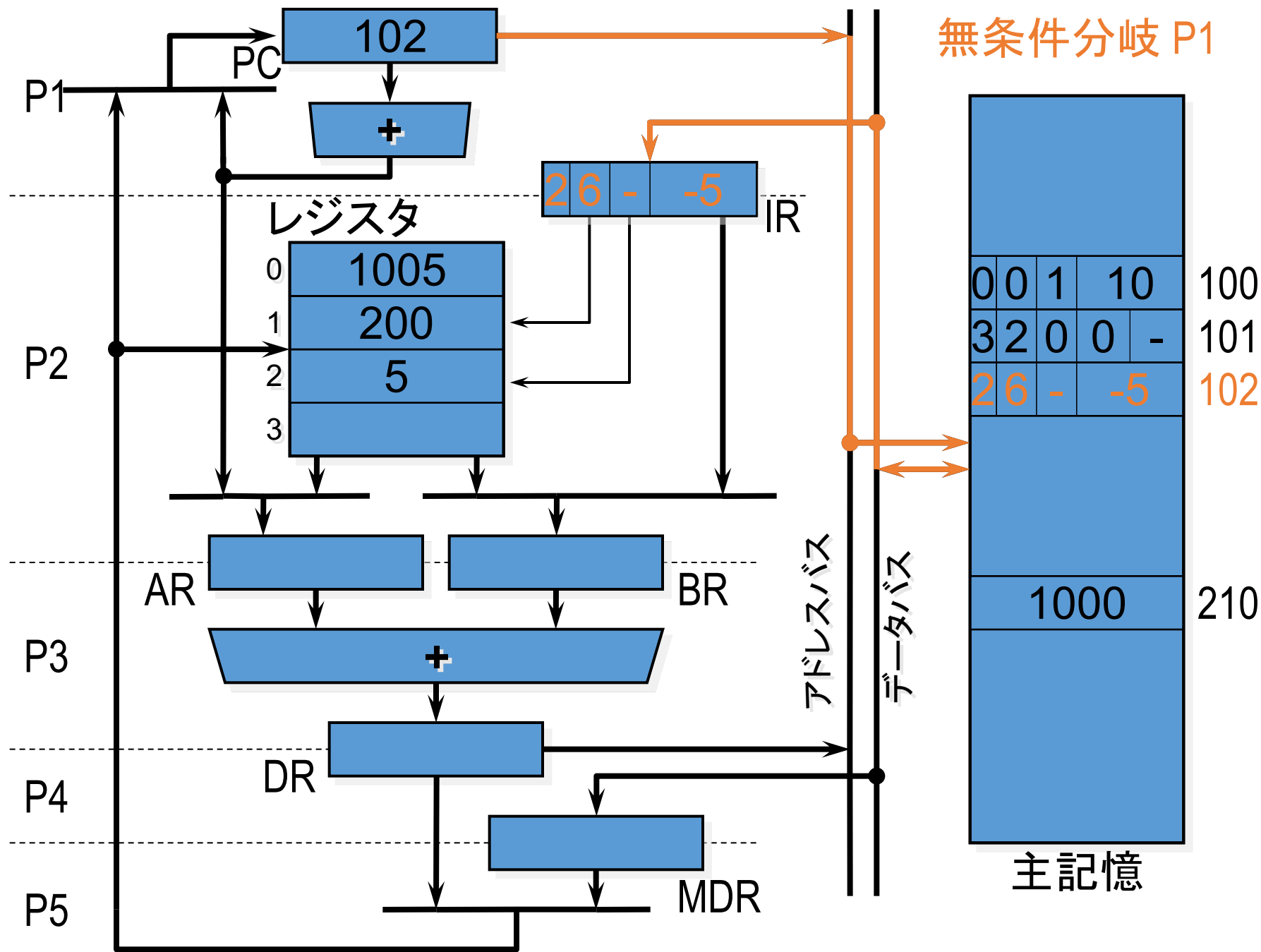

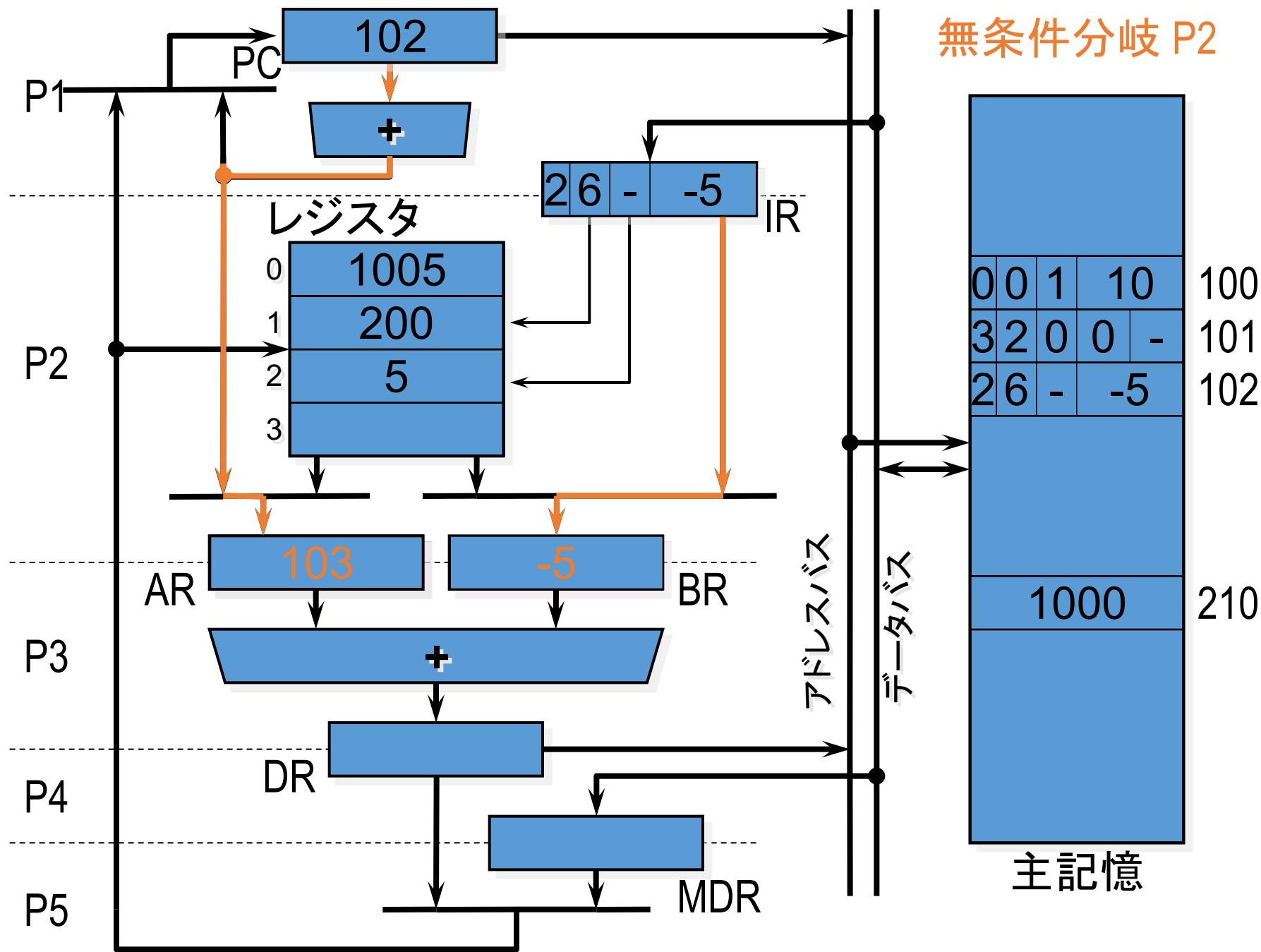

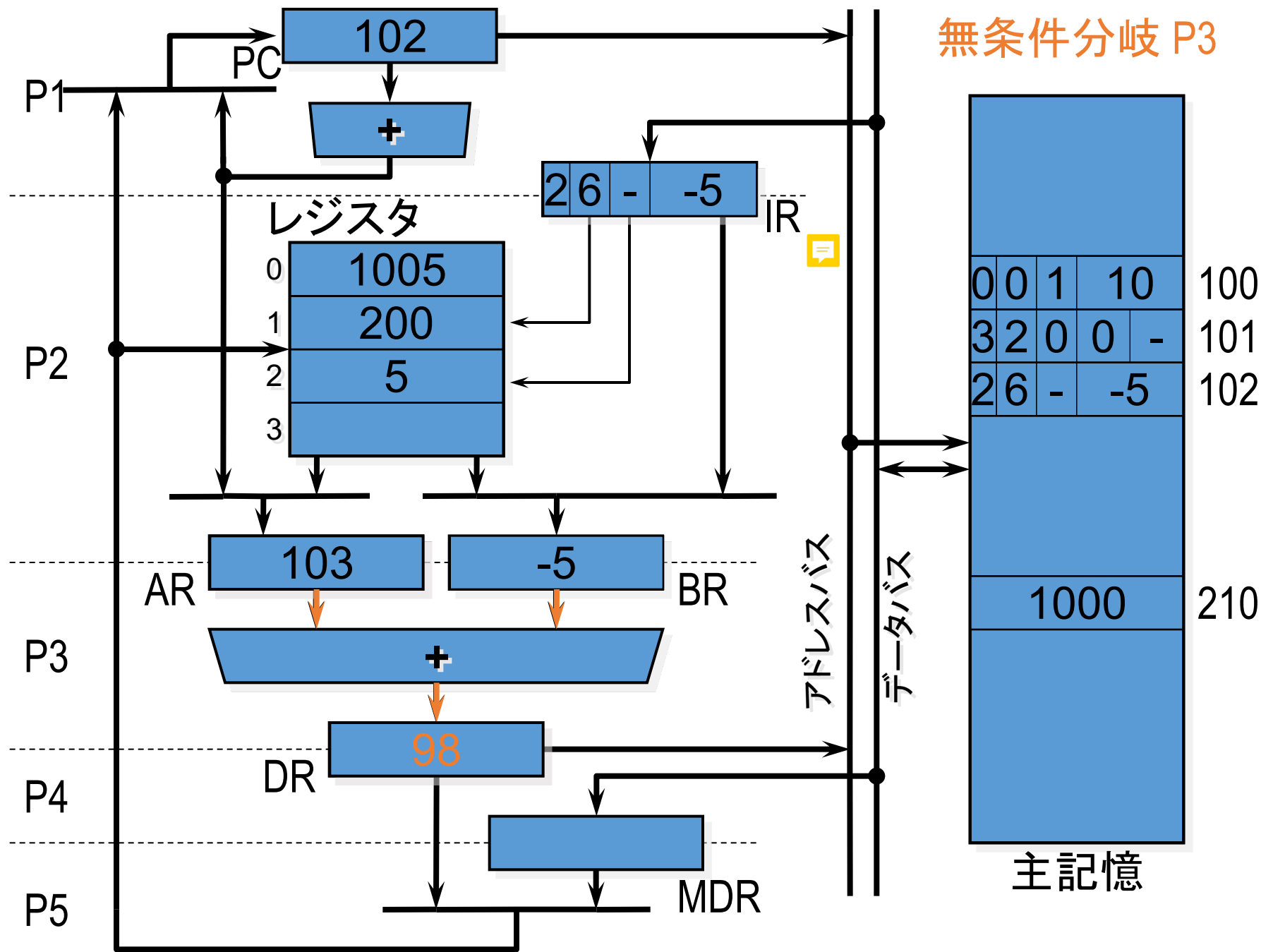

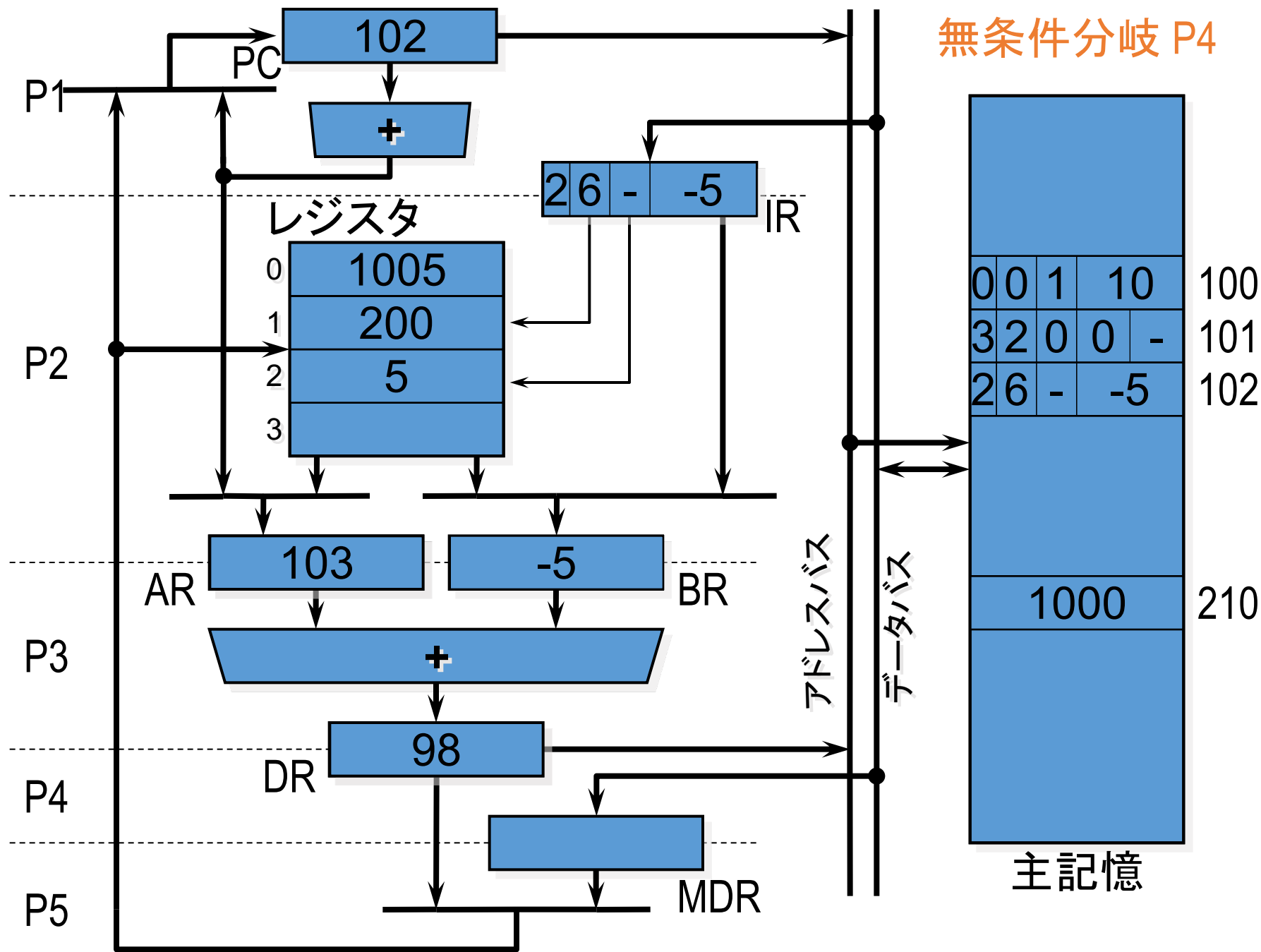

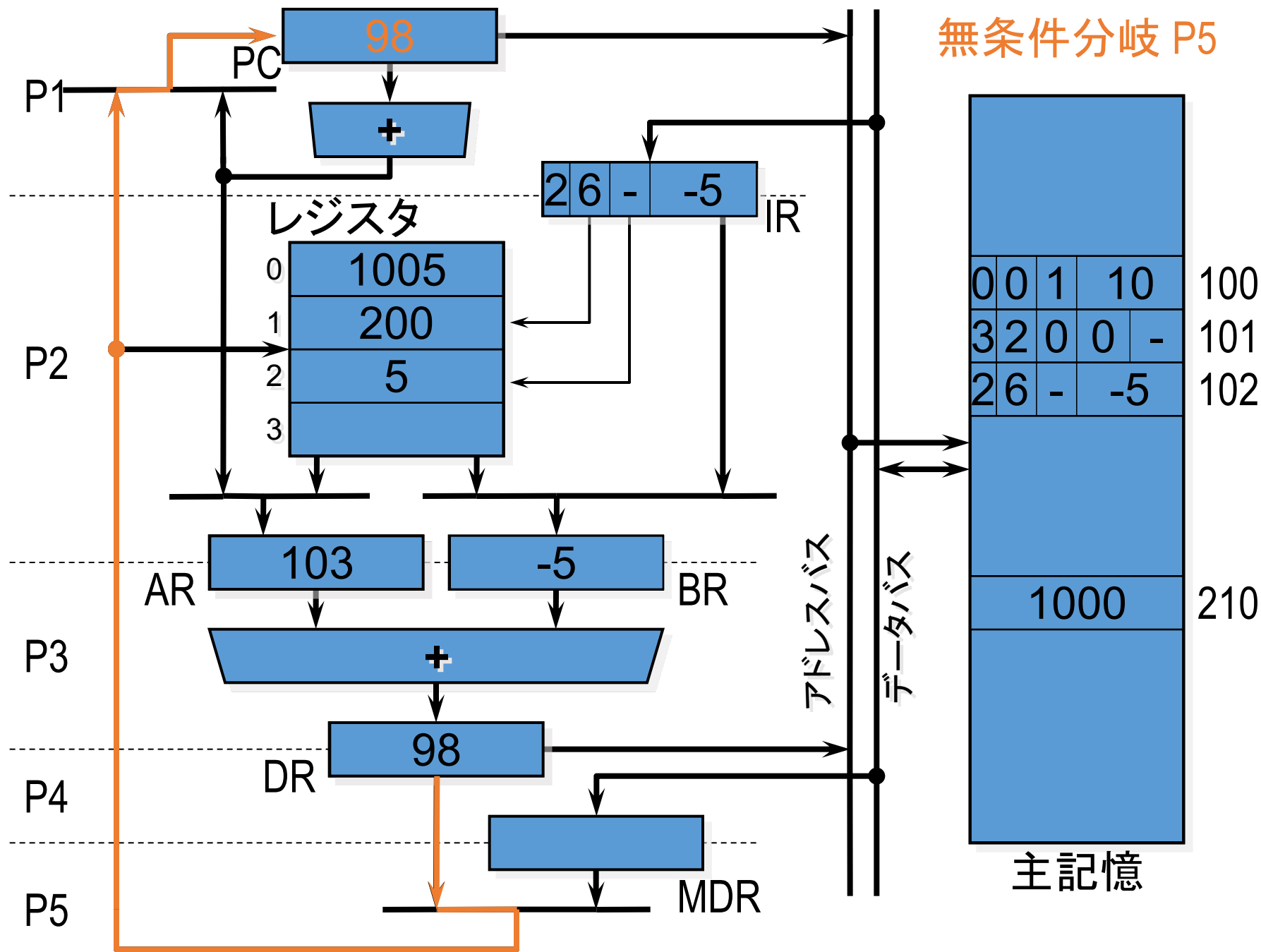



# 設計のヒント

# モジュール構成

- 全体をサブデザインに分割
  - どの論理を 1 つの単位にするか
  - Verilog HDLのモジュール単位？ 機能のブロック単位？
  - 各レジスタはどの単位に属するか
- 分担
  - 制御系とデータパス系？
  - サブデザインとトップデザイン & インタフェース？
  - 基本機能と拡張機能？
  - 同じ機能ブロックの違うバージョンをそれぞれ設計？

# 検証環境

- シミュレーションテストベンチ
  - シミュレーション毎の手作業が減るように自動化
  - **早い段階で自動化すること**
- 実機検証
  - ボードのスイッチやLEDを利用して内部信号をプローブ
  - プロセッサ本体の外側にテスト用回路（プローブやスイッチ、表示系ドライバ）を構成
  - **早い段階で検証環境を構築すること**

# 工程管理とスケジュール

- トップダウン？ボトムアップ？
  - 部品から作るか、トップデザイン（部品はダミー）をまず用意するか
- プロトタイピング、マイルストーン、線表
  - 中間レポート時点「何らかの命令が動作」の実現時期と機能をどう設定するか（検証に掛かる時間も考慮する）
  - 最も単純な機能や構成から始めるか、機能拡張に備えた構成をまず考えるか
  - 最終成果物の仕様をいつ決めるか、いつ見直すか

# 課題とデモンストレーション

# 課題：機能拡張と性能評価

- 何らかの拡張を行って、**拡張前と比較評価**する
  - プログラムの実行がどれだけ高速化したか？
    - 最高クロック周波数、実行命令数、実行サイクル数
  - 追加で必要となったハードウェアは？
    - ゲート数（LUT数）
- 拡張の例 （SIMPLE設計資料の4章も参照）
  - 命令セットアーキテクチャの改良：  
命令の強化、新命令の追加、割り込みのサポート
  - マイクロアーキテクチャの改良：  
フェーズの並列実行(パイプライン化)、  
命令の並列実行（スーパースカラ）

# コンテスト

- 「俺のプロセッサはすごいぜ！」ということを証明したい／歴史に名前を残したいあなたに…
- データをソートする時間を競うコンテスト（改定予定？）
  - データ
    - 16bitの符号付整数1024個
    - ランダム、昇順ソート済み、降順ソート済みの3種類
  - 時間の定義：完了までのサイクル数×クロック周波数
  - 3種類のデータ各々の処理時間の平均値
- ぜひ参加して、これまでの記録を破ってください  
<http://isle3hw.kuis.kyoto-u.ac.jp/contest/index.html>