

計算機科学実験及び演習 3 HW 導入課題

橘大佑¹

2021 年 4 月 14 日

¹京都大学工学部情報学科 3 回計算機科学コース

導入課題

課題 1

1. 回路の仕様の決定

下の図 1 の 7SEG LED の名前の配置をもとに点灯させる場所の名前をしるす。

 


図 1: 7SEG LED の名前の配置

- "0" の表現方法 ... A,B,C,D,E,F
- "1" の表現方法 ... B,C
- "2" の表現方法 ... A,B,D,E,G
- "3" の表現方法 ... A,B,C,D,G
- "4" の表現方法 ... B,C,F,G
- "5" の表現方法 ... A,C,D,F,G
- "6" の表現方法 ... A,C,D,E,F,G
- "7" の表現方法 ... A,B,C,F
- "8" の表現方法 ... A,B,C,D,E,F,G
- "9" の表現方法 ... A,B,C,D,F,G
- "A" の表現方法 ... A,B,C,E,F,G
- "B" の表現方法 ... C,D,E,F,G
- "C" の表現方法 ... A,D,E,F
- "D" の表現方法 ... B,C,D,E,G
- "E" の表現方法 ... A,D,E,F,G
- "F" の表現方法 ... A,E,F,G

2. 回路の論理設計

4 ビットで表される 1 桁の 16 進数を入力として、7SEG LED を駆動する 8 ビットの信号 LED を出力する組合せ回路を設計する。4 ビットの 2 進数 data を 7SEG LED に表示するためのデコーダを作成するに、まず上の回路の設計の仕様に基づいて 7SEG LED が点灯する場合は 1, そうでない場合は 0 となるようにデコーダの真理値表を作成した。7SEG LED の名前の配置と出力はそれぞれ A,B,C,D,E,F,G,DP が out6,out5,out4,out3,out2,out1,out0,out7 に順番に対応している。次に、組み合わせ回路を assign 文と関数で記述し、条件分岐には case 構文を用いることで、16 種類の入力からそれぞれ異なる 7SEG LED が点灯するように設計を行った。

導入課題

3. CAD 上での設計

ボード上での 4 ビットの入力を受け取るための data、7SEG LED を駆動する 8 ビットの信号を出力するための LED、そして出力する場所を定める temp を部品として用いた。また、7SEG LED を駆動する 8 ビットの信号を出力するためにボードの 7 セグメント LED と 4 ビットの入力を与えるために Dip SW A0,A1,A2,A3 を用いた。LED の出力には下位ビットからそれぞれ PIN A4,PIN B3,PIN B4,PIN A5,PIN A6,PIN B6,PIN A3,PIN B5 を用いた。また、LED の表示させる場所 temp は下位ビットから PIN C3,PIN C4,PIN E5,PIN E6 を用いた。そして、ボード上での 4 ビットの入力 data を与えるために下位ビットからそれぞれ PIN D10,PIN C10,PIN B10,PIN A10 を指定した。

4. 動作結果の検証

以下に入力データがそれぞれ 0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111 の順番に 50ns ごとに変化する状態のシミュレーション結果を表示する。図 2 ではそれぞれ出力は 01111110,00110000,01101101,01111001,00110011,01011011,01011111,01110010 となり、想定通りの値となっている。また、図 2 でもそれぞれ出力は 01111111,01110011,01110111,00011111,01001110,00111101,01001111,01000111,00000000 となっており、このシミュレーション結果から正しく動作していることが分かる。また、回路を FPGA にダウンロードした場合も、正しく動作することが確認できた。

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000
01111110	00110000	01101101	01111001	00110011	01011011	01011111	01110010	

図 2: 0000 のときのシミュレーション結果

1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
01111111	01110011	01110111	00011111	01001110	00111101	01001111	01000111

図 3: 0000 のときのシミュレーション結果

5. 性能評価

使用した論理要素、ピンそれぞれは合計 7,16 個であった。動作可能速度については入力から出力までの最大値を採用して 9.776ns となった。この結果については十分に高速であると考えられる。改善点としては、今回は function と assign 構文を用いて組み合わせ回路を記述したが、この他にも always 文を用いれば記述量を少なくすることができると考えられ、改善が見込まれる。

導入課題

課題 2,3

1. 回路の仕様の決定

課題 1 で設計した 4 ビットのデータ入力から 1 桁の 16 進数を表示する回路を改良し、その回路を用いて 10 進数 4 桁の数字を表示して 1 クロックで 1 ずつカウントアップする回路を設計した。課題 2 と 3 の違いはカウントアップを停止させるボタンを押すか押さないか、だけあり設計は全て等しいため、レポートはふたつを統合して書く。また、ボード上で 4 桁の数字を表示させる場所が課題 1 で文字を表示させた場所と異なるため、課題 1 とはどの場所を表示させるか、という 4 ビットから 8 ビットの割り当ては資料をもとに変更した。

2. 回路の論理設計

1 ビットの入力 clock と 1 ビットの入力 stop から 4 桁のカウンターを表示させるために下位ビットから LEDA,LEDB,LEDC,LEDD のそれぞれ 8 ビットを出力させた。今回は 10 進のカウンターであるために 0 から F までの文字のうち A から F の英字は使わず、0 から 9 の数字のみが表示されるカウンターであるため、それぞれ 4 ビットの dataA,dataB,dataC,dataD を定義して、クロックが立ち上がったときに dataA に 1 を足していくように設計し、dataA,dataB,dataC,dataD が 4 ビットの 2 進表現で 1001、つまり 10 進では 9 のときに、上位の data に桁上げを行う、例えば dataA が 1001 の状態から桁上げがあれば dataB に 1 を追加し、dataA には 0000 を代入する、ことで 4 桁 10 進のカウンターを設計した。課題 3 のカウントを停止させる stop については、停止ボタンが働いているとき、つまり stop==1 のときはカウントを行わず、そのままの状態を保つことでカウントの一時停止を実現した。

3. CAD 上での設計

ボード上でクロック clock, 停止ボタン stop の入力ふたつを受け取り、4 桁の 7SEG LED を駆動する 8 ビットの信号を出力するための LEDA,LEDB,LEDC,LEDD、そしてボード上で出力する場所を定める loc を部品として用いた。クロック、停止ボタンのピンの割り当てはそれぞれクロック用ロータリースイッチ SW2 と Dip SW A3 を用いた。はじめはクロックの入力のために Dip SW スイッチを用いていたが、そうするとチャタリングが起こりカウントが 1 ずつではなく 2,3 ずつカウントされたりなどしたので、クロック用のスイッチを変更した。クロック用ロータリースイッチはつまみを左側に回していくとカウントのスピードが速くなった。点灯させる場所の指定には SEG SEL0 の 8 つの LED を点灯させた。また、4 桁の LED の出力には MU500-7SEG キットの左上の 4 つを割り当てた。ここで SEG SEL0 の右 4 つの LED も 8 ビット全て点灯してしまっていたが、右 4 つの LED でのカウントには影響しないためそのまま実験を進めた。これら右 4 つの LED を点灯させないようにするには SEG SEL1 での点灯または消灯をコードに含めて、ピン割り当てをする必要がある。

4. 動作結果の検証

タイミング制約の設定に関してはクロックの周期と同じく 10ns ごとに変化するように設定した。ベンチマークでは最初にクロックとストップに 0 を割り当て、10ns ごとにクロックが変化するように設定し、シミュレーションを行った。

 


図 4: クロックの動作回数が 0 から 9 のときのシミュレーション結果

 


図 5: クロックの動作回数が 99 から 100 のときのシミュレーション結果

図 4 では 1 の位の LEDA が課題 1 で設計したデコーダの数字通りに表示されており、残りの LED3 つは 0 を表すビットのまま変化していないことが分かる。

図 5 ではカウントが 99 のときには 1 の位の LEDA と 10 の位の LEDB が課題 1 で設計したデコーダの数字通りに 9 を意味する 8 ビットが表示されており、残りの LEDC と LEDD は 0 を表している。つぎにカウントされるときには LEDA と LEDB は 0 を表す 8 ビットになっており、LEDC が 1 を表す 8 ビットをしめしている。これで 99 から 100 へのカウントも正しくされていることが分かる。

 


図 6: 停止スイッチを押してカウントを停止させたときのシミュレーション結果

図 6 は課題 3 に関して行ったシミュレーション結果である。最初にクロックとストップに 0 を割り当て、10ns ごとにクロックが変化するように設定したのは共通である。開始してから 55ns 後に stop に 1 を代入、そこから 105ns 後に stop に 0 を代入、最後にそこから 125ns 後に再び stop に 1 を代入している。最初に stop に 1 が代入されてカウントが停止するまでは課題 2 と同じようにカウントが行われている。そこから次に stop に 0 が代入されるまではカウントが停止し、LEDA, LEDB, LEDC, LEDD の値は変化していないことが分かる。そこから再び stop が 0 になるとカウントが再開し、再び stop が 1 になるとカウントが停止していることが分かる。

5. 性能評価

使用した論理要素、レジスター、ピンそれぞれは合計 54,16,35 個であった。また、クロック最大周波数は 173.91MHz であった。この結果については十分に高速であると考えられる。

課題 1 の HDL(kadai1.v)

```
module kadai1 (data, LED, temp);
    input [3:0] data;
    output [7:0] LED;
    output [3:0] temp;

    wire [3:0] data;
    wire [7:0] LED;
    //wire [3:0] temp;

    assign LED = dec(data);

    assign temp = 4'b0111;

    function [7:0] dec;
    input [3:0] din;

    case(din)
        4'b0000 : dec = 8'b0111_1110;
    4'b0001 : dec = 8'b0011_0000;
    4'b0010 : dec = 8'b0110_1101;
    4'b0011 : dec = 8'b0111_1001;
    4'b0100 : dec = 8'b0011_0011;
    4'b0101 : dec = 8'b0101_1011;
    4'b0110 : dec = 8'b0101_1111;
    4'b0111 : dec = 8'b0111_0010;
    4'b1000 : dec = 8'b0111_1111;
    4'b1001 : dec = 8'b0111_0011;
    4'b1010 : dec = 8'b0111_0111;
    4'b1011 : dec = 8'b0001_1111;
    4'b1100 : dec = 8'b0100_1110;
    4'b1101 : dec = 8'b0011_1101;
    4'b1110 : dec = 8'b0100_1111;
    4'b1111 : dec = 8'b0100_0111;
```

```
default : dec = 8'b0000_0000;
endcase

endfunction

endmodule
```

課題 2 の HDL(kadai1 と kadai2)

```
module kadai1 (data, LED, loc);
    input [3:0] data;
    output [7:0] LED;
    output loc;

    wire [3:0] data;
    wire [7:0] LED;
    //wire [3:0] loc;

    assign LED = dec(data);

    function [7:0] dec;
        input [3:0] din;

        case(din)                //7654_3210
            4'b0000 : dec = 8'b1111_1100;//0
            4'b0001 : dec = 8'b0110_0000;//1
            4'b0010 : dec = 8'b1101_1010;//2
            4'b0011 : dec = 8'b1111_0010;//3
            4'b0100 : dec = 8'b0110_0110;//4
            4'b0101 : dec = 8'b1011_0110;//5
            4'b0110 : dec = 8'b0011_1110;//6
            4'b0111 : dec = 8'b1110_0100;//7
            4'b1000 : dec = 8'b1111_1110;//8
            4'b1001 : dec = 8'b1110_0110;//9
            4'b1010 : dec = 8'b0111_0111;//A
            4'b1011 : dec = 8'b0001_1111;//B
            4'b1100 : dec = 8'b0100_1110;//C
            4'b1101 : dec = 8'b0011_1101;//D
            4'b1110 : dec = 8'b0100_1111;//E
            4'b1111 : dec = 8'b0100_0111;//F
```

```
default : dec = 8'b0000_0000;
endcase

endfunction
endmodule

module kadai2 (
    input stop, clock,
    output reg [7:0] LEDA,
    output reg [7:0] LEDB,
    output reg [7:0] LEDC,
    output reg [7:0] LEDD,
    output reg loc ) ;

    reg [3:0] dataA;
    reg [3:0] dataB;
    reg [3:0] dataC;
    reg [3:0] dataD;
    reg locA;
    reg locB;
    reg locC;
    reg locD;

    kadai1 led0 (.data(dataA), .LED(LEDA), .loc(locA));
    kadai1 led1 (.data(dataB), .LED(LEDB), .loc(locB));
    kadai1 led2 (.data(dataC), .LED(LEDC), .loc(locC));
    kadai1 led3 (.data(dataD), .LED(LEDD), .loc(locD));

    always @( posedge clock ) begin
        loc <= 1'b1;
        if ( stop == 1 ) begin
            dataA <= dataA ;
            dataB <= dataB ;
            dataC <= dataC ;
            dataD <= dataD ;
        end else if (dataA == 4'b1001) begin
            if (dataB == 4'b1001) begin
                if (dataC == 4'b1001) begin
```



```
        if (dataD == 4'b1001) begin
            dataA <= 4'b0000;
        dataB <= 4'b0000;
        dataC <= 4'b0000;
        dataD <= 4'b0000;
    end else begin
        dataA <= 4'b0000;
        dataB <= 4'b0000;
        dataC <= 4'b0000;
        dataD <= dataD + 1;
    end
end else begin
    dataA <= 4'b0000;
    dataB <= 4'b0000;
    dataC <= dataC + 1;
end
end else begin
    dataA <= 4'b0000;
    dataB <= dataB + 1;
end
end else begin
    dataA <= dataA + 1;
end
end
endmodule
```

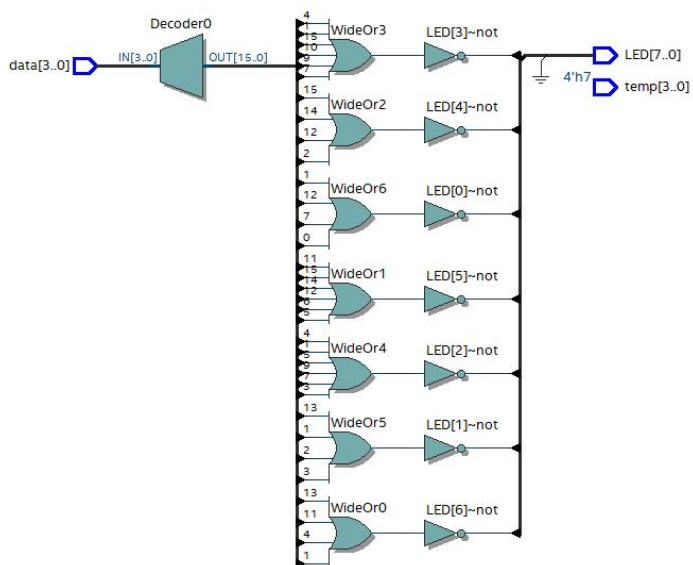


図 7: 課題 1 の回路図

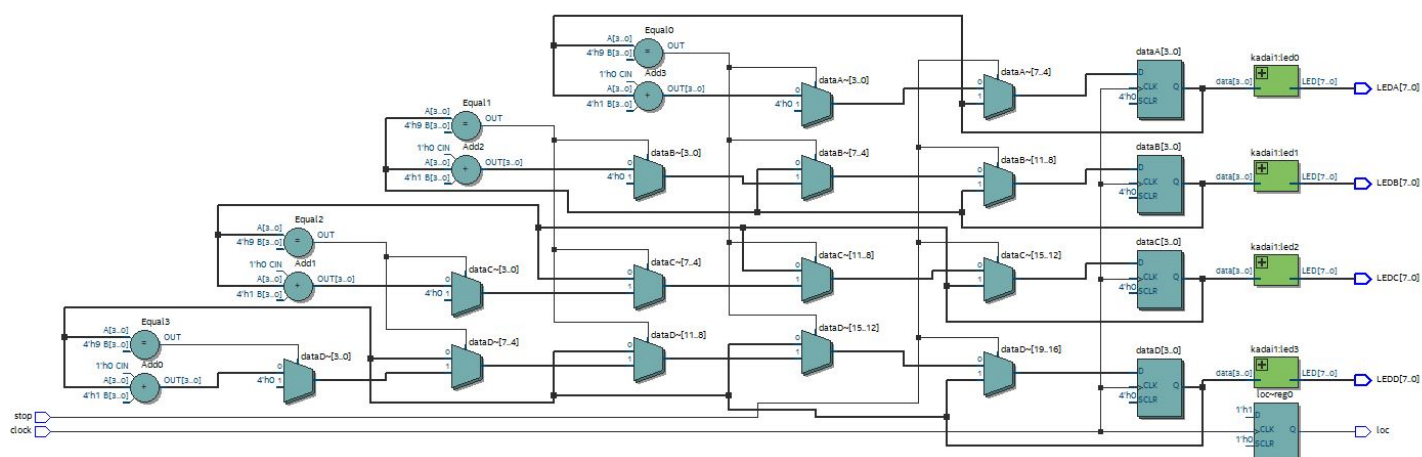


図 8: 課題 2,3 の回路図



図 9: 0 から F の 16 種類の文字をボード上で点灯させたときの様子